
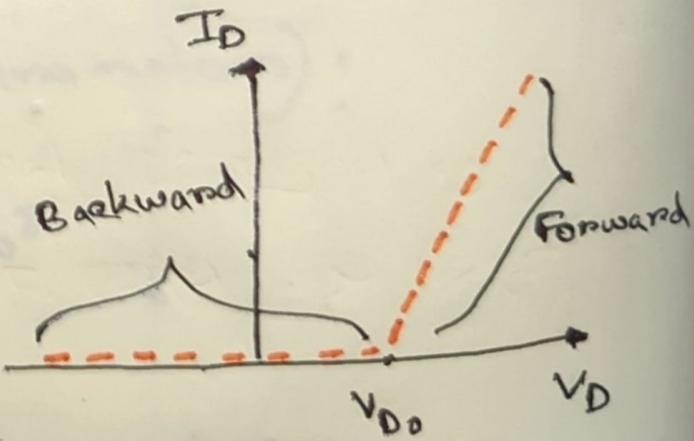
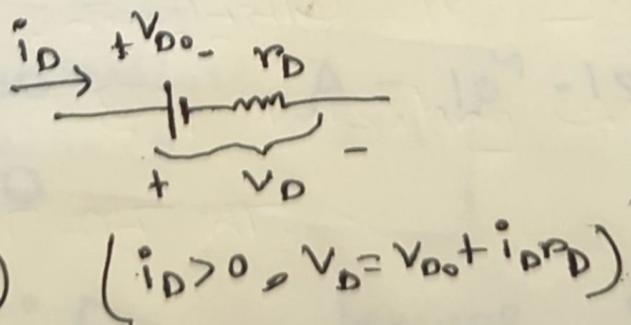
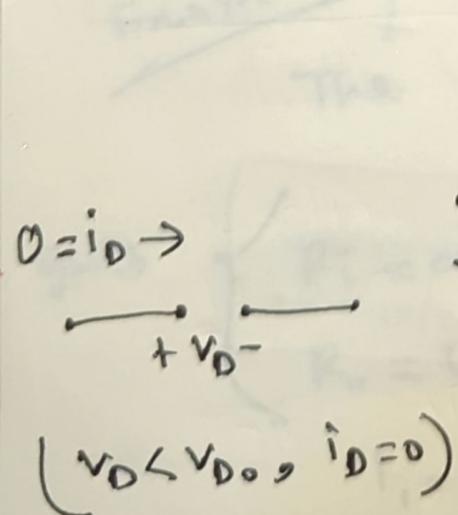
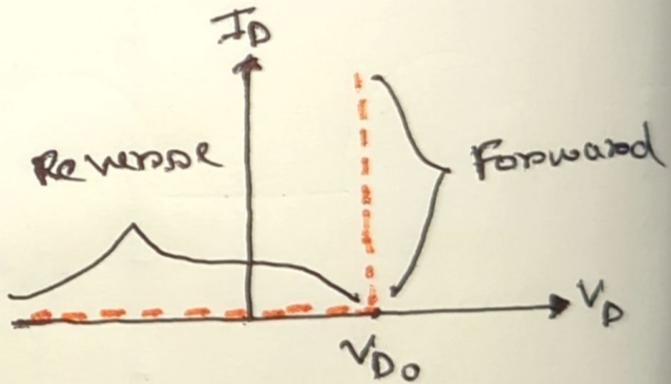
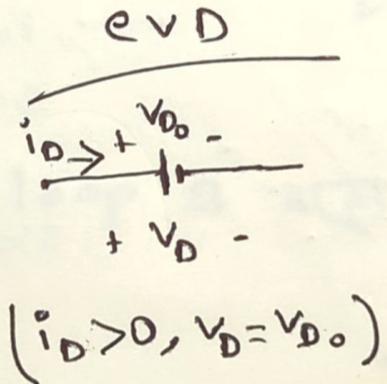
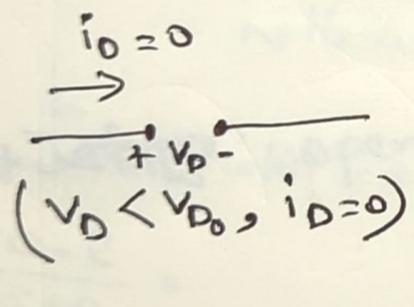
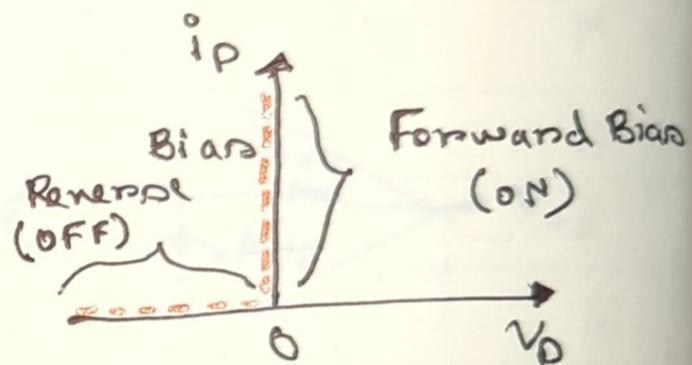
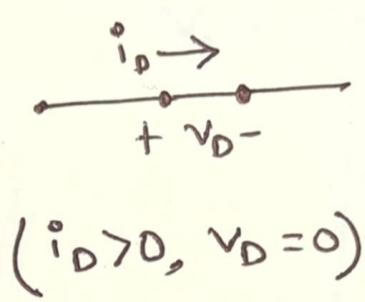


Tue Aug 5 11:42 PM

Rectifiers

Diode Models:

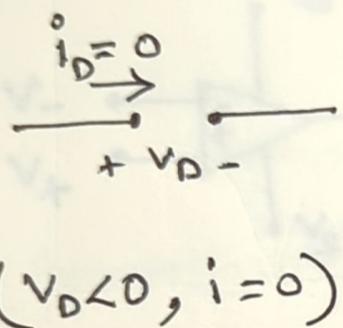


Rectifiers এর কাজ কি?

= AC signal কে DC এ পরিণত করে।


AC signal আৰু DC signal কি?

AC signal

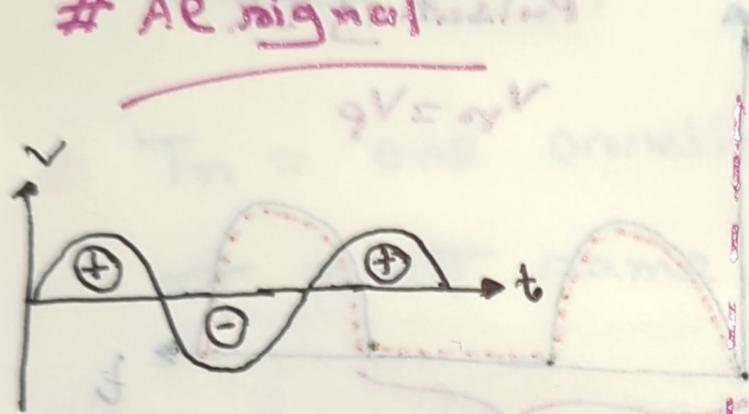


+ এবং - উভয়

Polarity থাকতে,

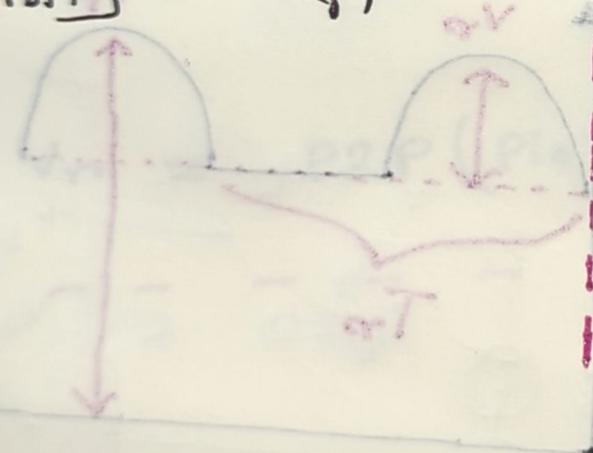


DC signal

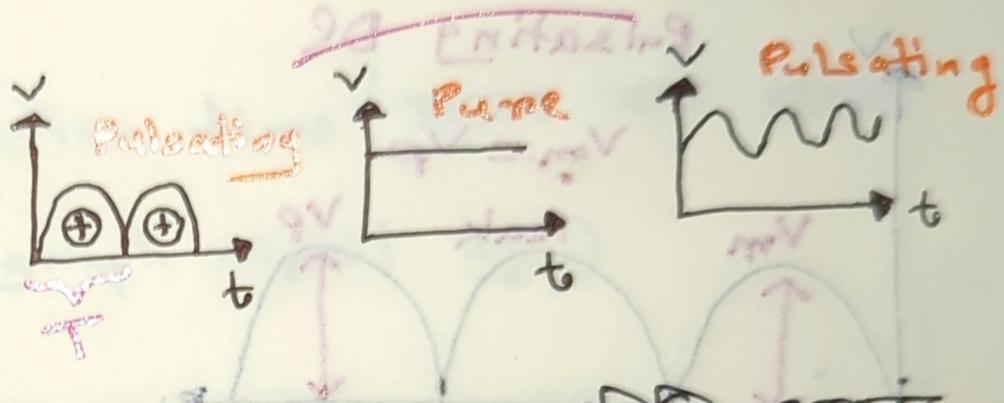

শুধু একটা লেপ্লাসিটি থাকতে,
অন্যথা ক্ষমিতা নাও + নিয়ন্ত্রণ কাজ

কৰিব।

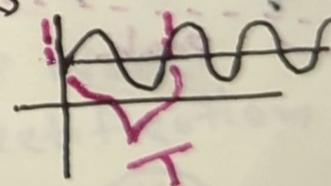সহী DC signal এর Period
থাকে অন্তে Pulsating DC
বলে।









আবাস্ত এবাবে Phase(ϕ) ৩ V_{DC} (Offset)

নিম্ন কাজ কৰব না,

বিদ্যুৎ

বিলোভ

বিলোভ

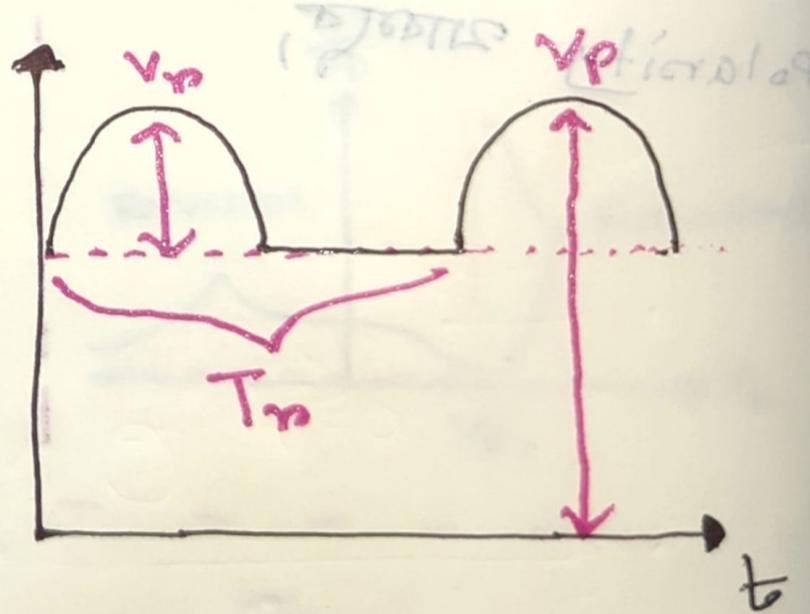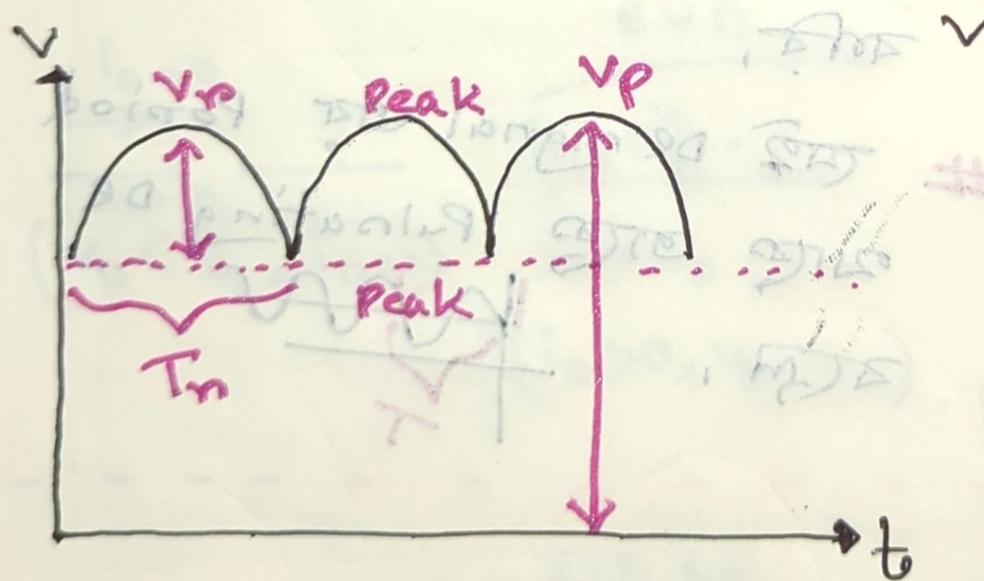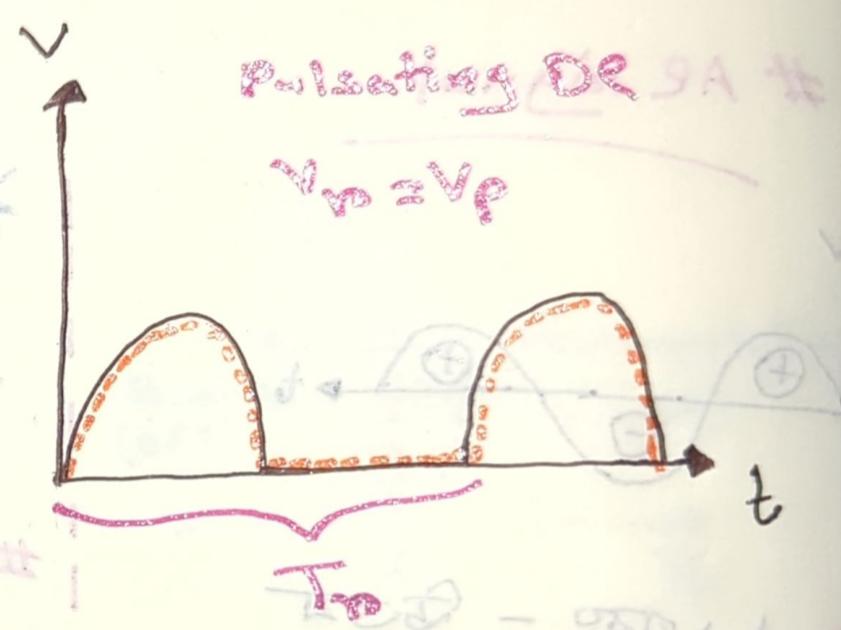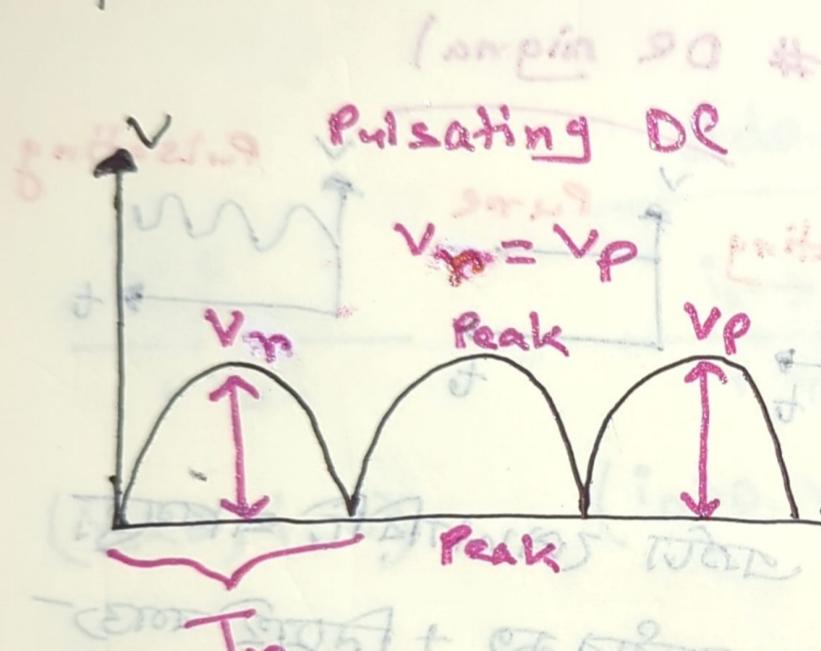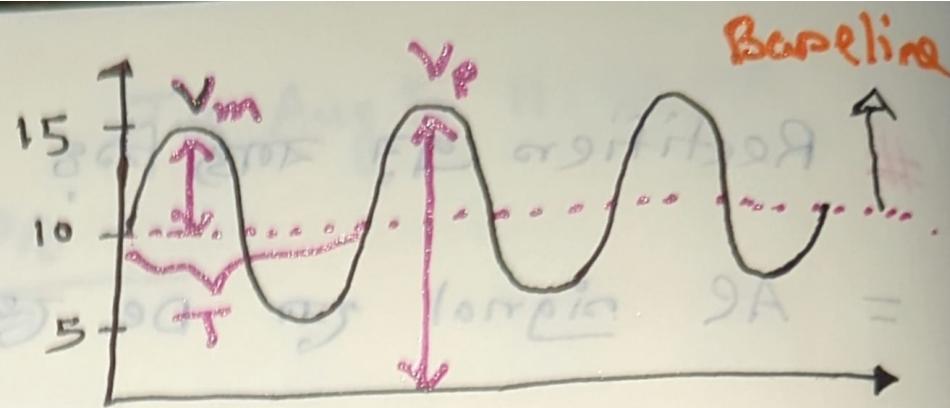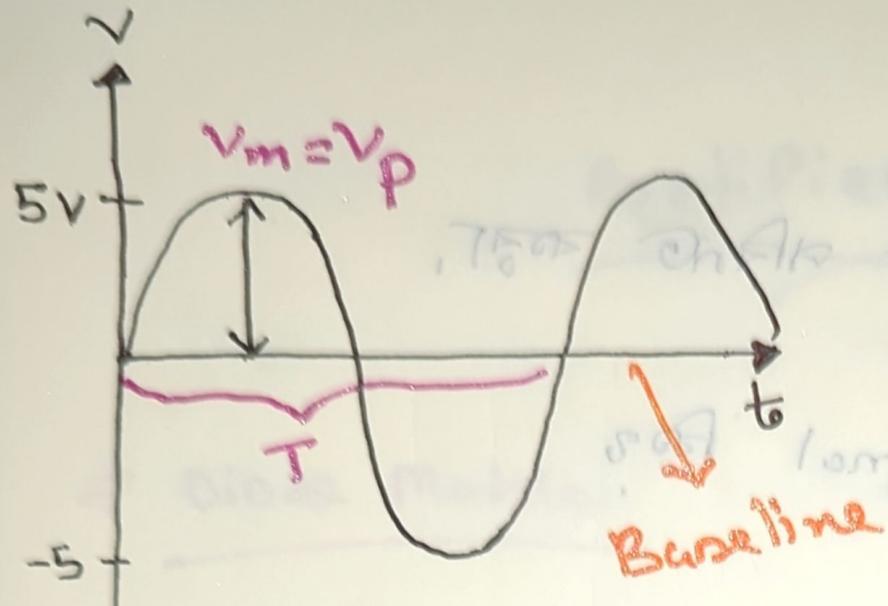

Baseline ହୁଏ ଅନ୍ତରୀଳ AE signal / DC signal by offsetting
AE ଏବଂ ଦ୍ୱାରା, Pulsating ଏବଂ କୁଣ୍ଡିତ କୁଣ୍ଡିତ
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ନା.

$$\boxed{\text{Baseline} = \frac{\text{max} + \text{min}}{2}}$$

Pulsating DC

Have to be a periodic signal.





Here one oscillation called one ripple and denoted T_o .

T_o = one oscillation time (সূচিত করে অবস্থা এবং আবারু সমান গ্রাফ পুনরুৎপন্ন)

V_p = value of the peak from zero.



V_m = Amplitude of the signal

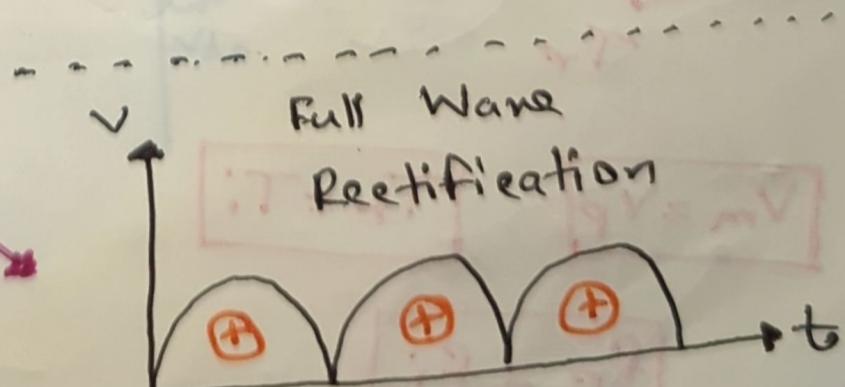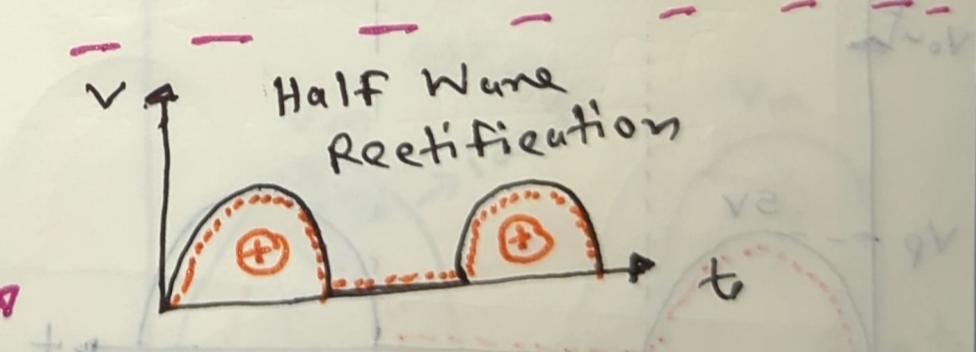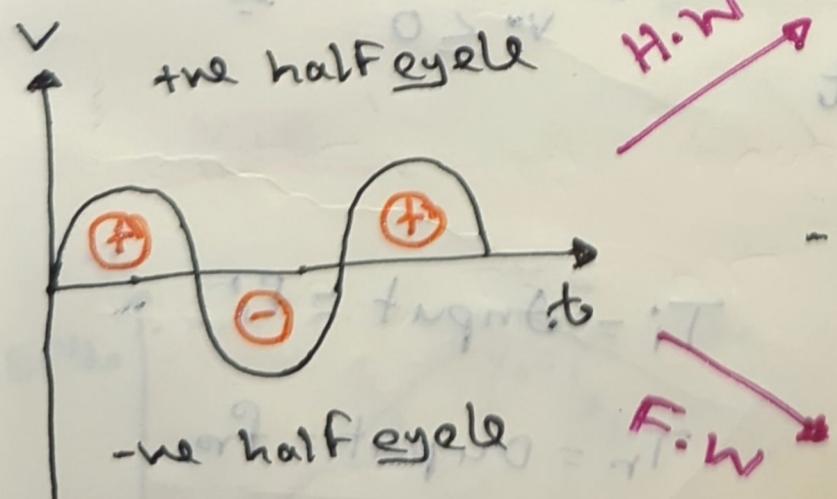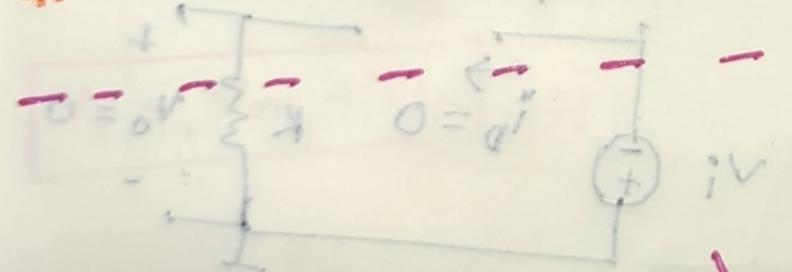V_r = P2P (Peak to Peak) value in pulsating DC







H.W

10. Coupling

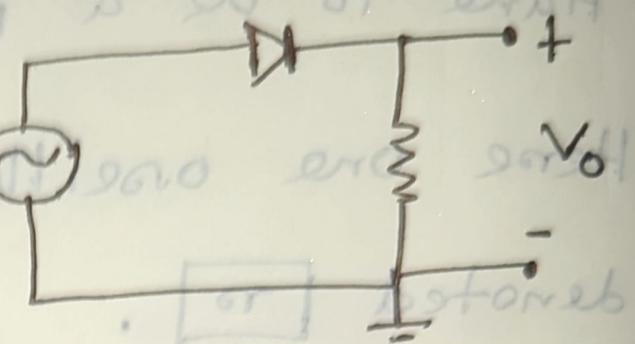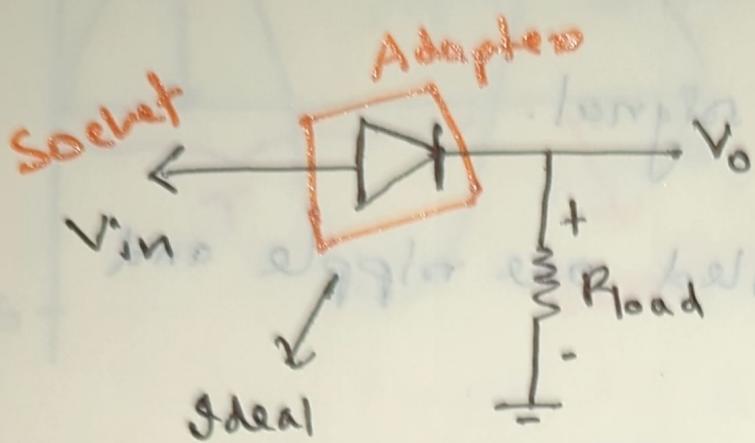

Ideal
Diode

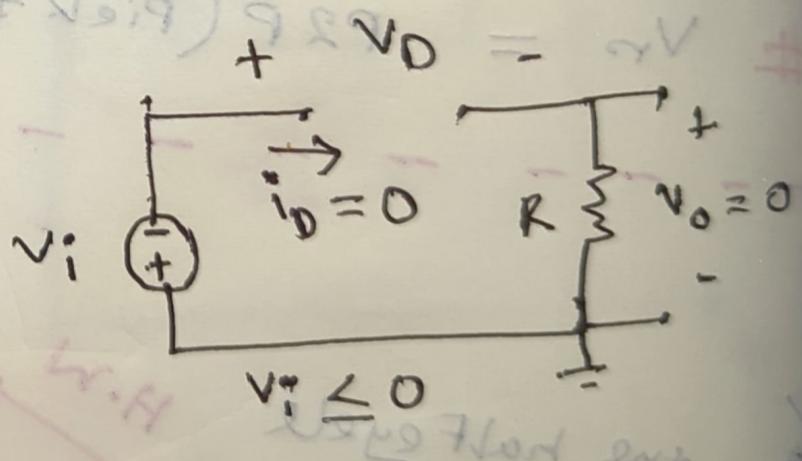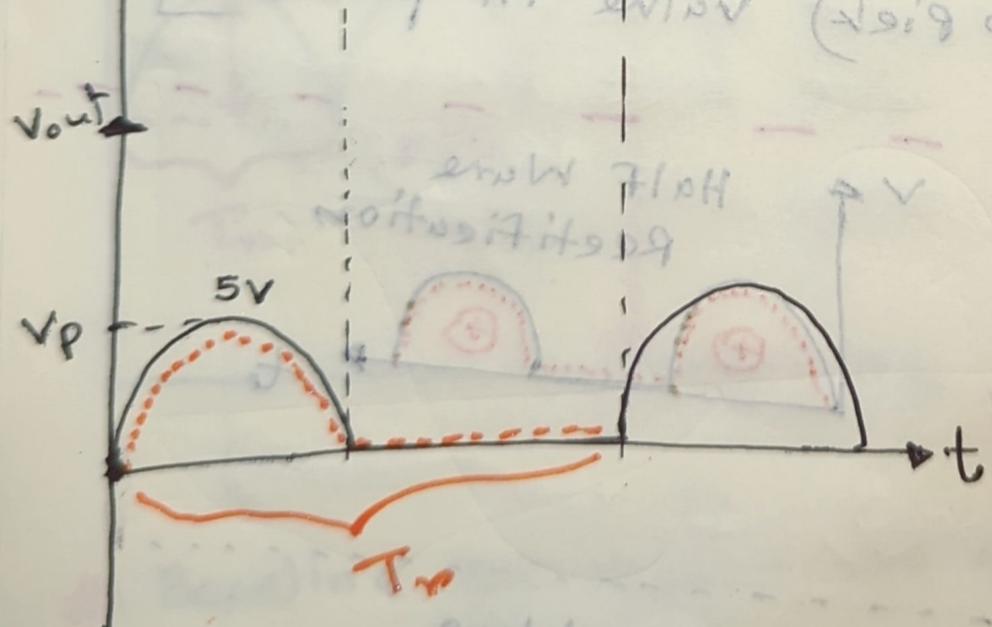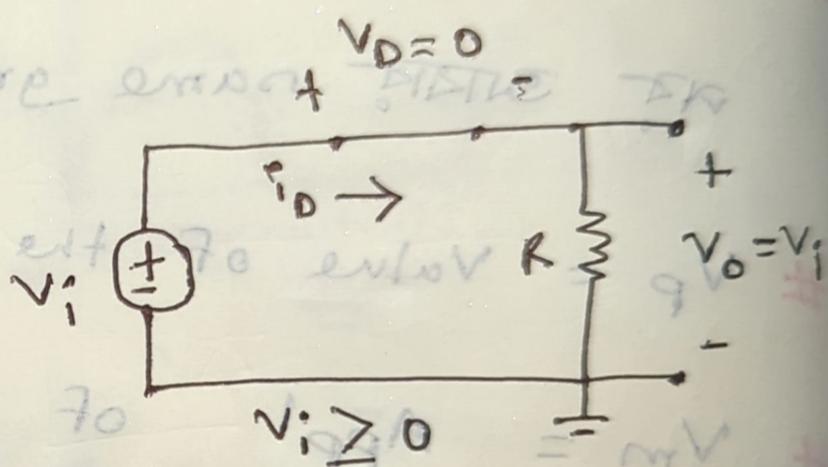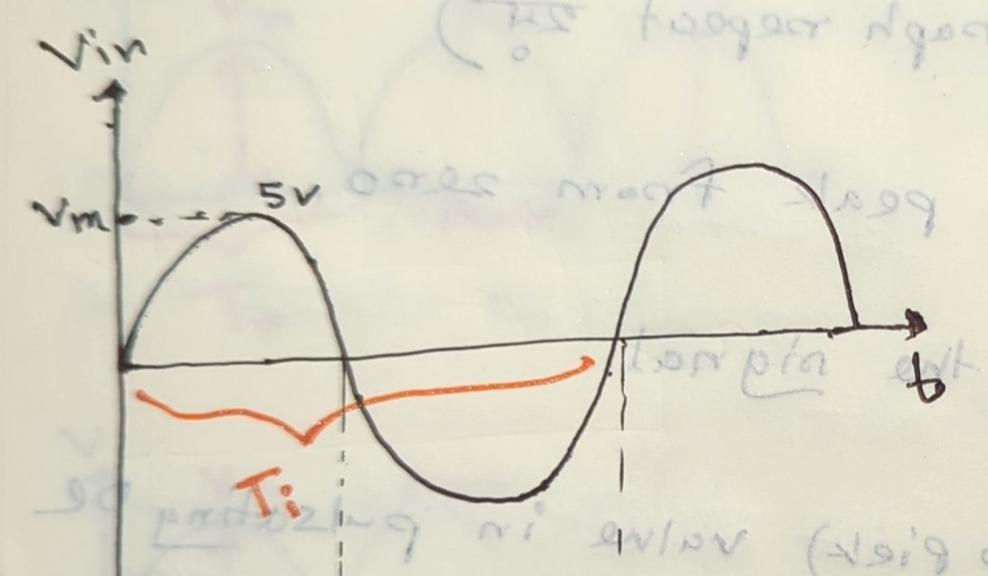(here $i_D \propto v_D$) emit noise voltage $v_o = nT$



$$V_m = V_p$$


$$f_r = f_i$$

$$T_i = \text{Input} = f_i$$



$$T_r = \text{Output} = f_r$$

$f \rightarrow$ frequency

VTC graph

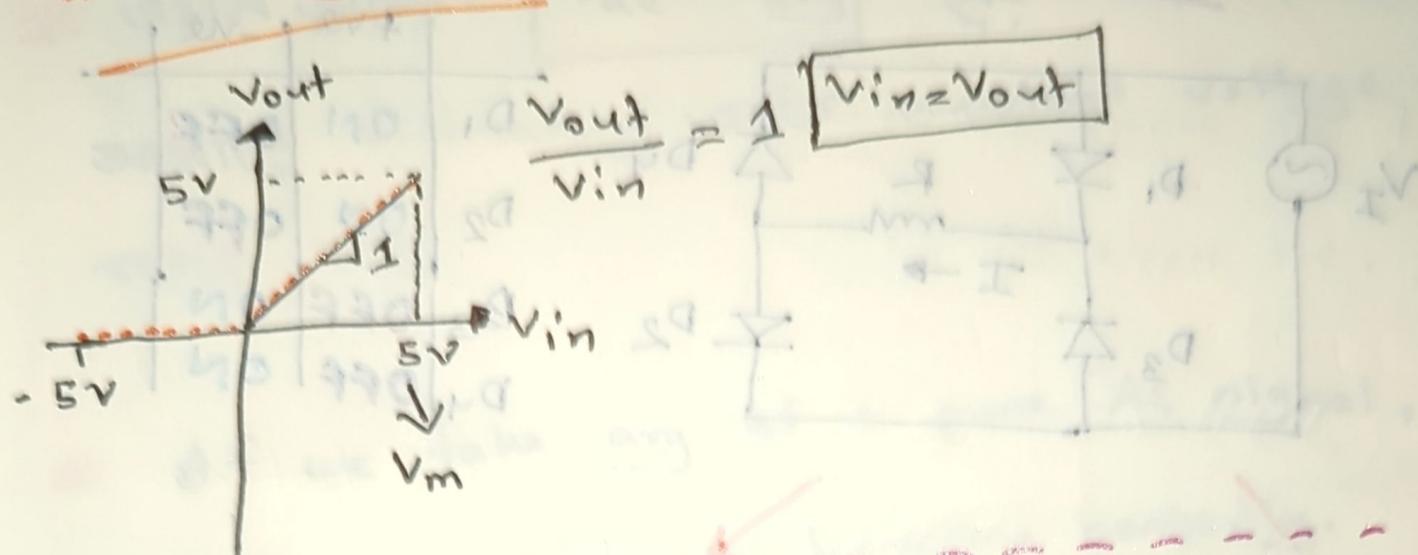

eVD

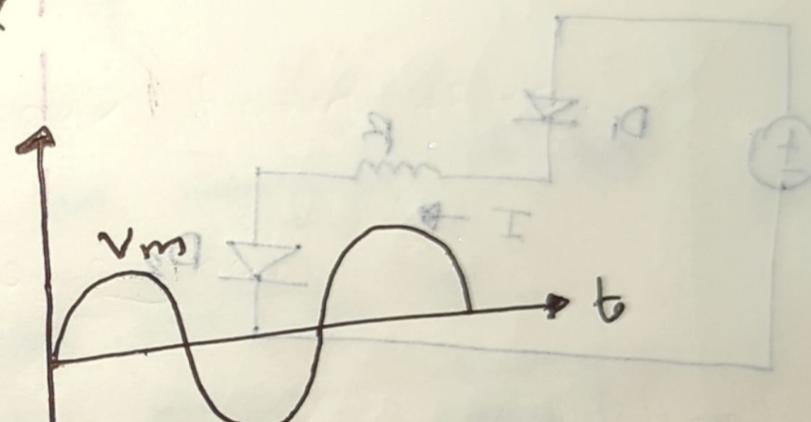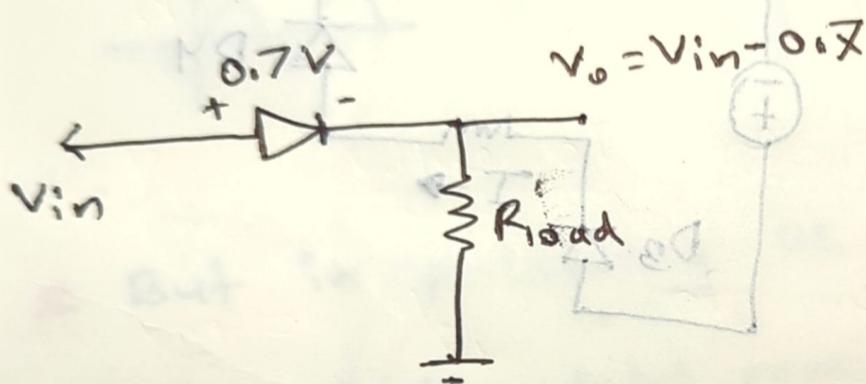



$$V_p = V_m - 0.7$$

$$\boxed{V_p = 0.7}$$

$$\boxed{V_p = V_m - V_{do}}$$

$$\boxed{\beta_2 = \alpha_2}$$

VTR

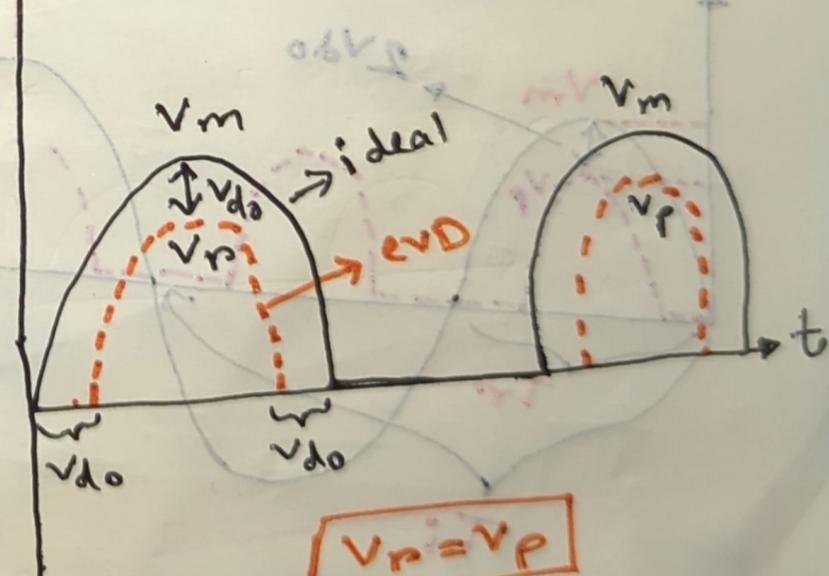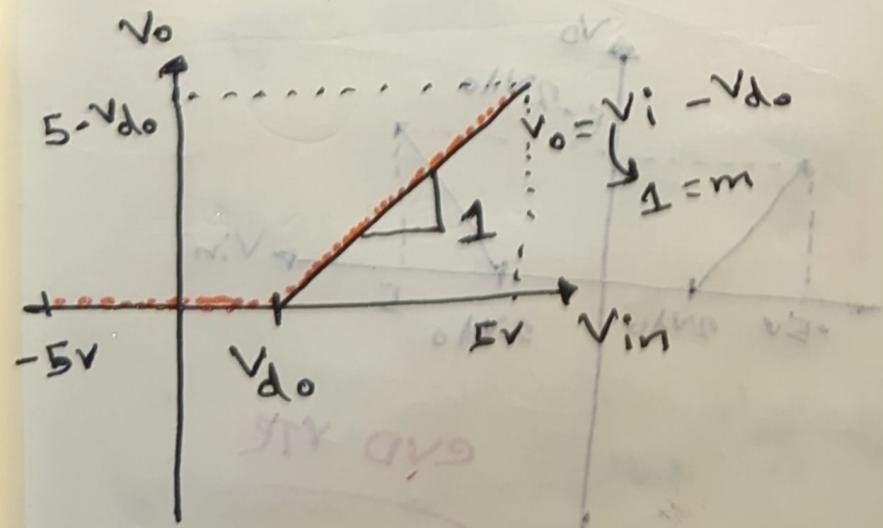


$$\boxed{T_p = T_i}$$

$$\boxed{f_r = f_i}$$

0.7V bei 60




F.W

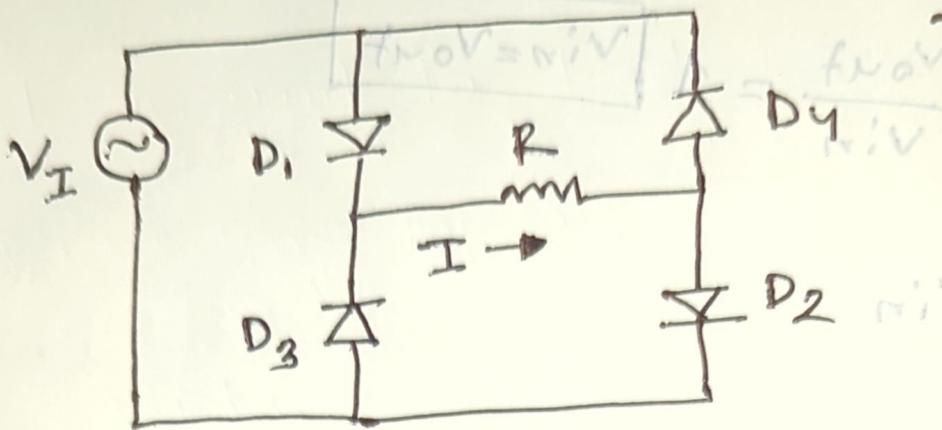

	+ve	-ve
D ₁	ON	OFF
D ₂	OFF	OFF
D ₃	OFF	ON
D ₄	OFF	ON

$\forall (\oplus \text{ half cycle})$



$V_I (\ominus \text{ half cycle})$

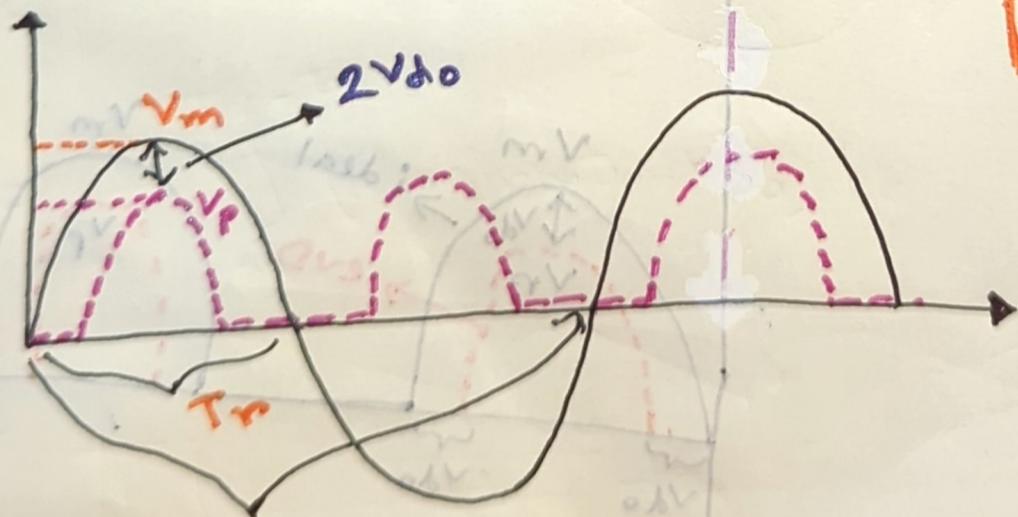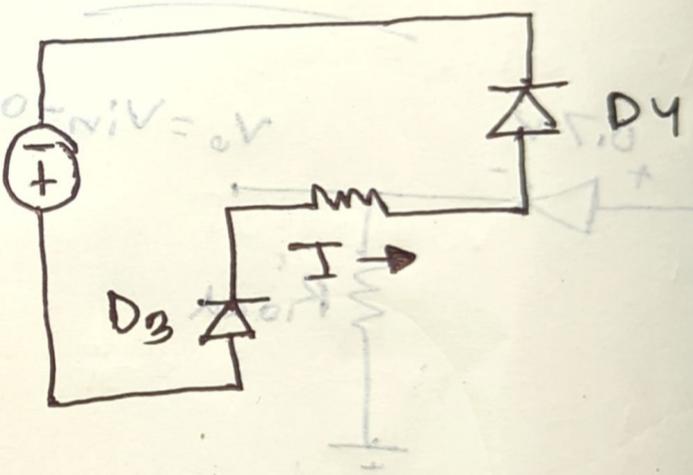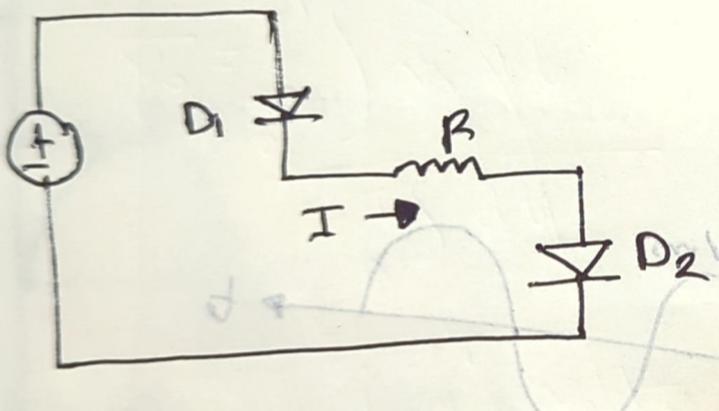

$$V_P = V_R$$

$$T_R = \frac{1}{2} T_i$$

$$f_R = 2 f_i$$

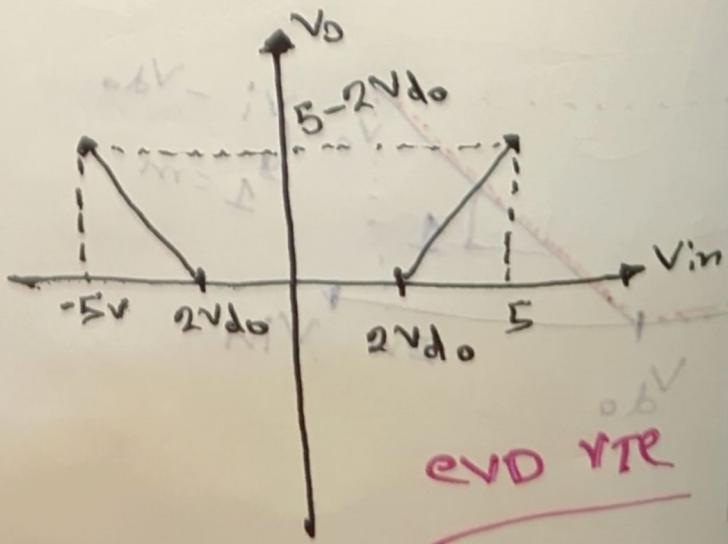
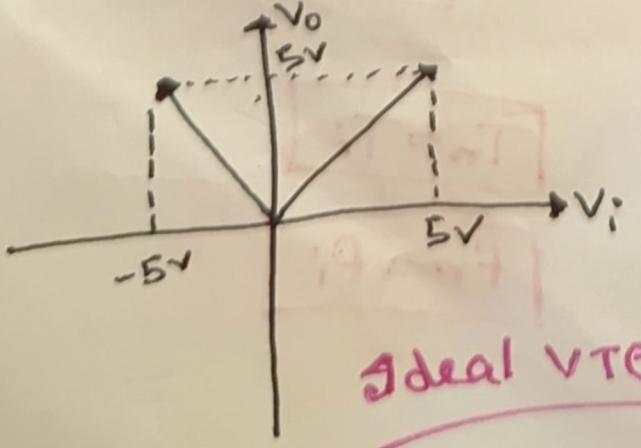


এখন আমরা $V_{de} = V_{avg}$ দ্বাৰা বৰ্ণন কৰিব। আৰু


আমাকে Ultimately constant voltage এ গৱেষণা কৰা হৈব।

কোথা থেকে,

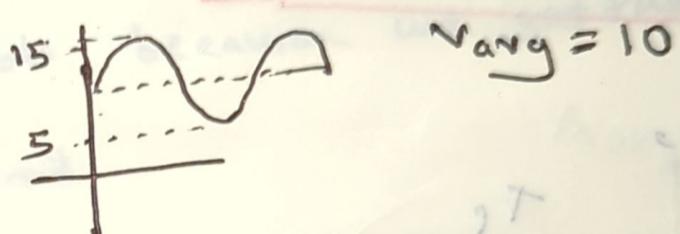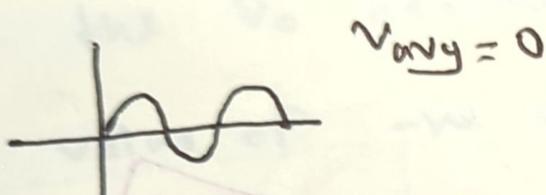If we take avg of a pure AC signal, then it will be zero means baseline basically.



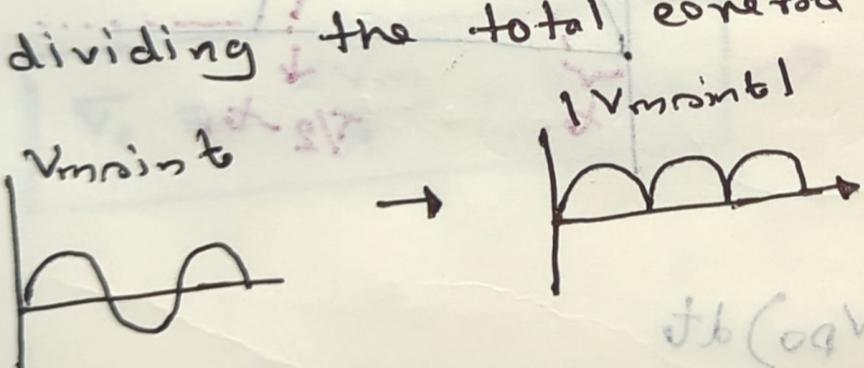But in pulsating De we measure it by dividing the total covered area by T.



$$V_{avg} = \frac{\text{area}}{T}$$

আমার এই area πT কুলতো integration এর,

দ্বাৰা,

$$V_{avg} = V_{de} = \frac{V_m}{\pi} - \frac{V_{do}}{2}$$

$$V_{avg} = V_{de} = \frac{2V_m}{\pi} - 2V_{do}$$

H.W

* From where the π comes? dude. Let's see

Let's assume $y = f(x_0)$ is a function of x_0 .
 So, if we want to find the average value of y , we have to do:

$$\bar{y} = \frac{\int y dx_0}{\int dx_0}$$

For,

$$\bar{v}_0 = \frac{\int_{t=0}^T v_0 dt}{\int_0^T dt}$$

$$\bar{v}_0 = \frac{v_{D0}}{T} \int_0^T v_0 dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{t_1}^{T/2-t_1} (v_{m\sinut} - v_{D0}) dt$$

$$= \frac{1}{T} \left\{ \left[-\frac{v_{measurte}}{\omega} \right]_{t_1}^{T/2-t_1} - v_{D0} [t]_{t_1}^{T/2-t_1} \right\}$$

$$= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{v_m}{\omega} \left[\cos \omega T/2 - \cos \omega t_1 \right] - v_{D0} [T/2 - t_1] \right\} \quad [\text{assuming } t_1 = 0]$$

$$= \frac{1}{T} - \frac{v_m}{\omega} \left(\cos \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} - 1 \right) - \frac{1}{T} v_{D0} \cdot \frac{T}{2}$$

$$\overline{V_o} = \frac{1}{T} \times \frac{V_m}{\frac{2\pi}{T}} \times 2 - \frac{V_{DD}}{2}$$

$$\boxed{\overline{V_o} = \frac{V_m}{\pi} - \frac{V_{DD}}{2} = V_{DE}} \rightarrow \text{H.vd}$$

for full wave the V_{DD} becomes double and the $\overline{V_o}$ becomes double because we get the value of $-ve$ cycles end.

$$\overline{V_o} = 2 \left(\frac{V_m}{\pi} - \frac{2V_{DD}}{2} \right)$$

$$\boxed{\overline{V_o} = \frac{2V_m}{\pi} - 2V_{DD}} \rightarrow \text{f.w}$$

একটি অবস্থা কান্তি পাই নাই, অম্বু আর ৩ গুণ

avg পাওয়া যাবে কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি

output signal দ্রুত কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি

filtering

প্রক্রিয়া


কান্তি

কান্তি



TF section কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি

কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি কান্তি

Filtering

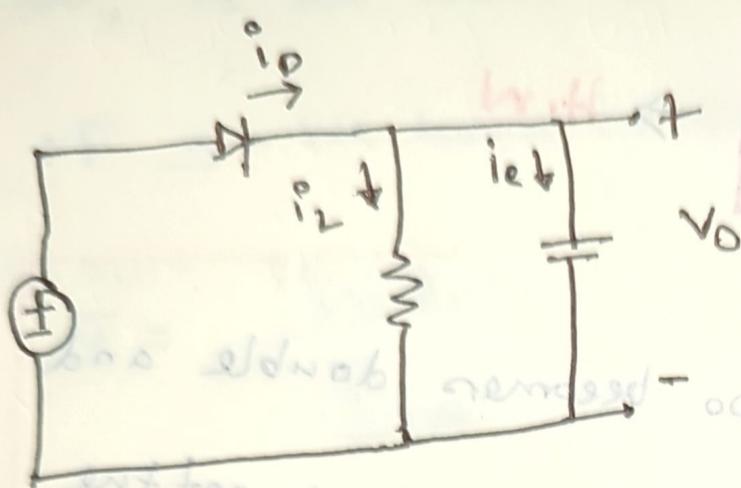

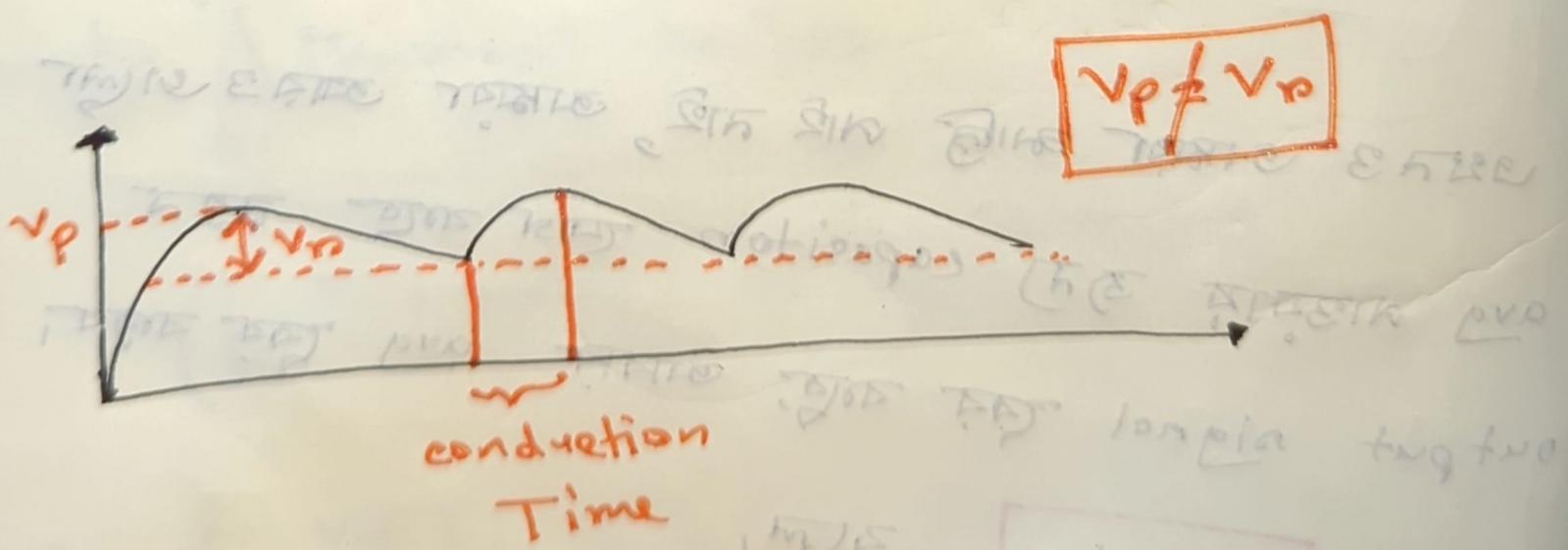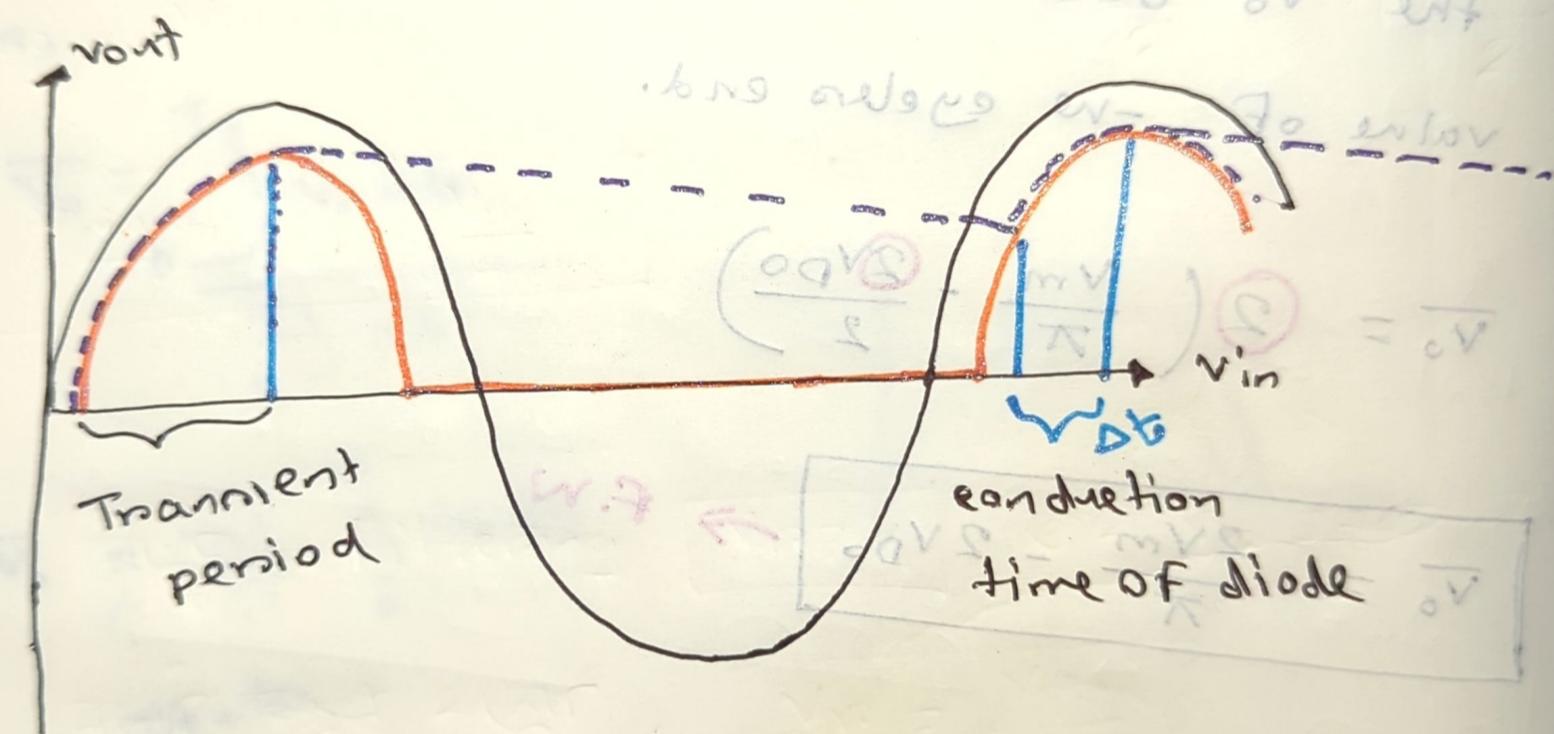
$$V_o = \frac{mV}{\pi R} \times \frac{1}{T} = \frac{mV}{T}$$



আবাসি voltage যখন peak ক্ষয়ক্রম নিয়ে নাম,
তখন capacitor তে মুক্তি অর্জন করা হবে।
বল্ব. কর্তৃ কর্তৃ আবাসি পরিষেবা এবং

আবৃ এবজেন্ট Transient period capacitor কাস্ট-
 কাস্ট তাৰপত্ৰ বাকি অৱ অম্বাপ্ত, conduction
 time এ চাখু হয়, Diode কূৰ্দ্ধ এই অম্বাপ্ত উহুল
 বণ্ডি বণ্ডি, বান্ডি ন conduction time
 কুম্ভ এবজেন্ট এবজেন্ট এবজেন্ট voltage
 কুম্ভ এবজেন্ট Diode এবজেন্ট -এ বেছি voltage
 capacitors এবজেন্ট বান্ডি অম্বাপ্ত + চাখু কুম্ভ
 voltage এবজেন্ট।

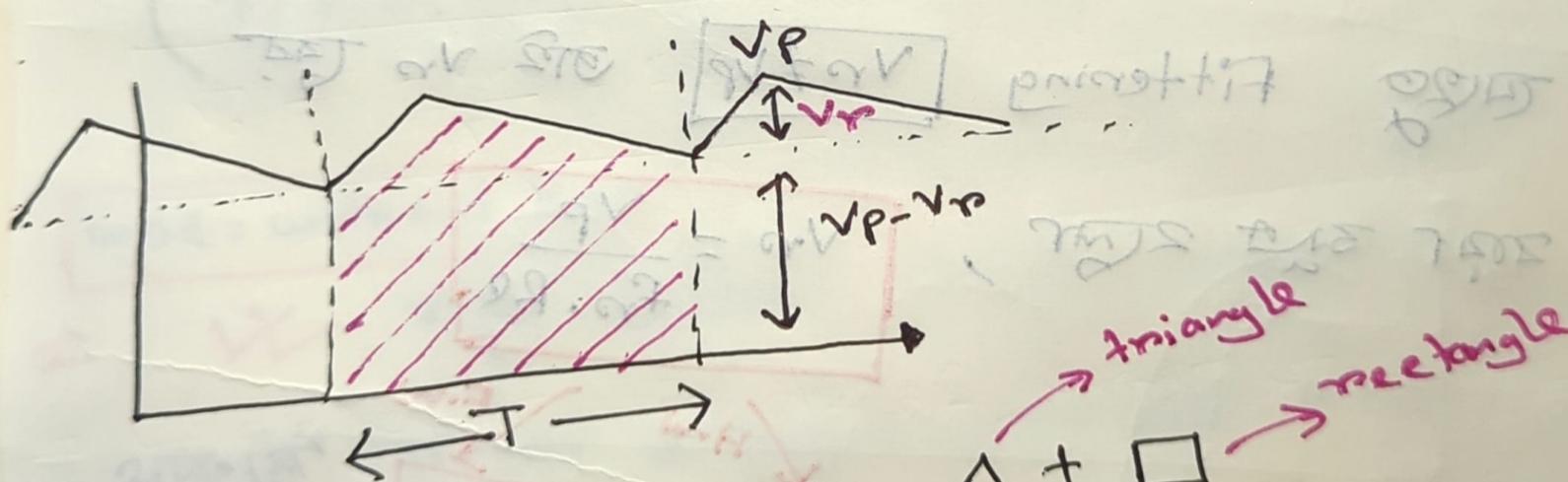finding the avg! (taking on a triangle signal)
 to calculate precisely



$$V_{avg} = \frac{\text{area}}{T}$$

$$V_{avg} = \frac{V_r}{2} + V_p - V_r$$

$$V_{avg} = V_p - \frac{V_r}{2}$$


$$\text{area} = \frac{V_r T}{2} + (V_p - V_r) T$$

$$\boxed{\text{area} = \frac{V_r T}{2} + (V_p - V_r) T}$$

H.W.

আব্দুল একটি জন ডেসাই অবলু পদ্ধি মে

অন্তিম avg রেখা - সম্মিলন এর mid value

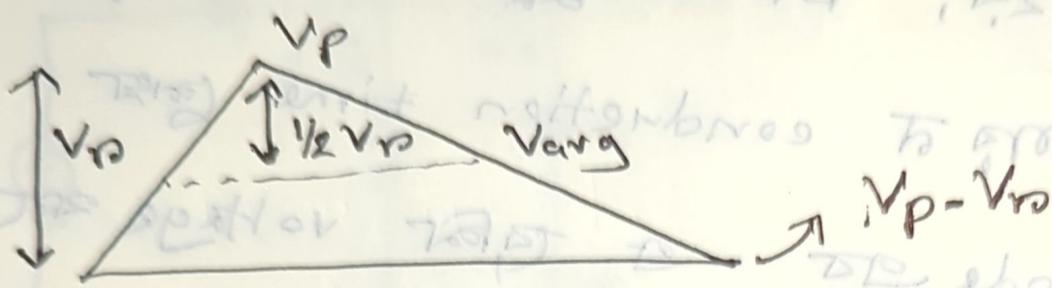

$$\text{so } V_{\text{avg}} = \frac{V_p + (V_p - V_n)}{2} = \frac{2V_p - V_p - V_n}{2} = V_p - \frac{V_n}{2}$$

$$V_{\text{avg}} = V_p - \frac{V_n}{2}$$

একটি Fittering $V_n \neq V_p$ তাই V_n হবে

$$V_n = \frac{V_p}{f_i \cdot RQ}$$

$$f_i$$

$$2f_i$$

Formula

H.W

$$f_{ro} = f_i \quad \text{X}$$

F.W

$$f_{ro} = 2f_i \quad \text{X}$$

$$V_p = V_m - V_{do} \quad \text{X}$$

$$V_p = V_m - 2V_{do} \quad \text{X}$$

$$V_{de} = \begin{cases} \frac{V_m}{\pi} - \frac{1}{2} V_{do} & [\text{woe}] \\ V_p - \frac{1}{2} V_p & [\text{we}] \end{cases}$$

$$V_p = \begin{cases} V_p & [\text{woe}] \\ V_p / f_{ro} R_E & [\text{we}] \end{cases}$$

$$V_{de} = \begin{cases} \frac{2V_m}{\pi} - 2V_{do} & [\text{woe}] \\ V_p - \frac{1}{2} V_p & [\text{we}] \end{cases}$$

woe = without cap

we = with cap

X একটি ত্রিভুজ দ্বারা ২টির কাপেটর

২টির দ্বারা ২টির কাপেটর


Diode Rectifiers Problem

W.7


Q1 $V_i = 5 \sin(200\pi t)$, $R = 5k\Omega$, $V_{D_0} = 0.6$ Full wave

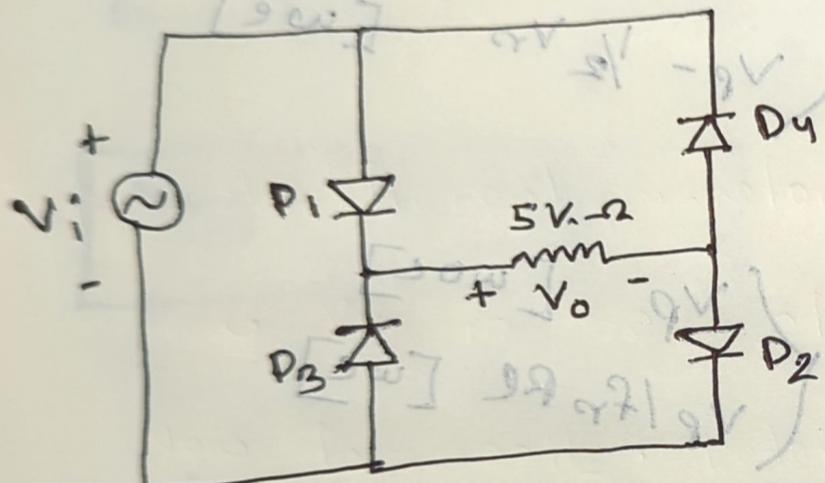Q2: Draw circuit, label input and output voltage

Briefly explain the application of the circuit.



	the		-VR
D ₁	ON	OFF	
D ₂	ON	OFF	
D ₃	OFF	ON	
D ₄	OFF	ON	

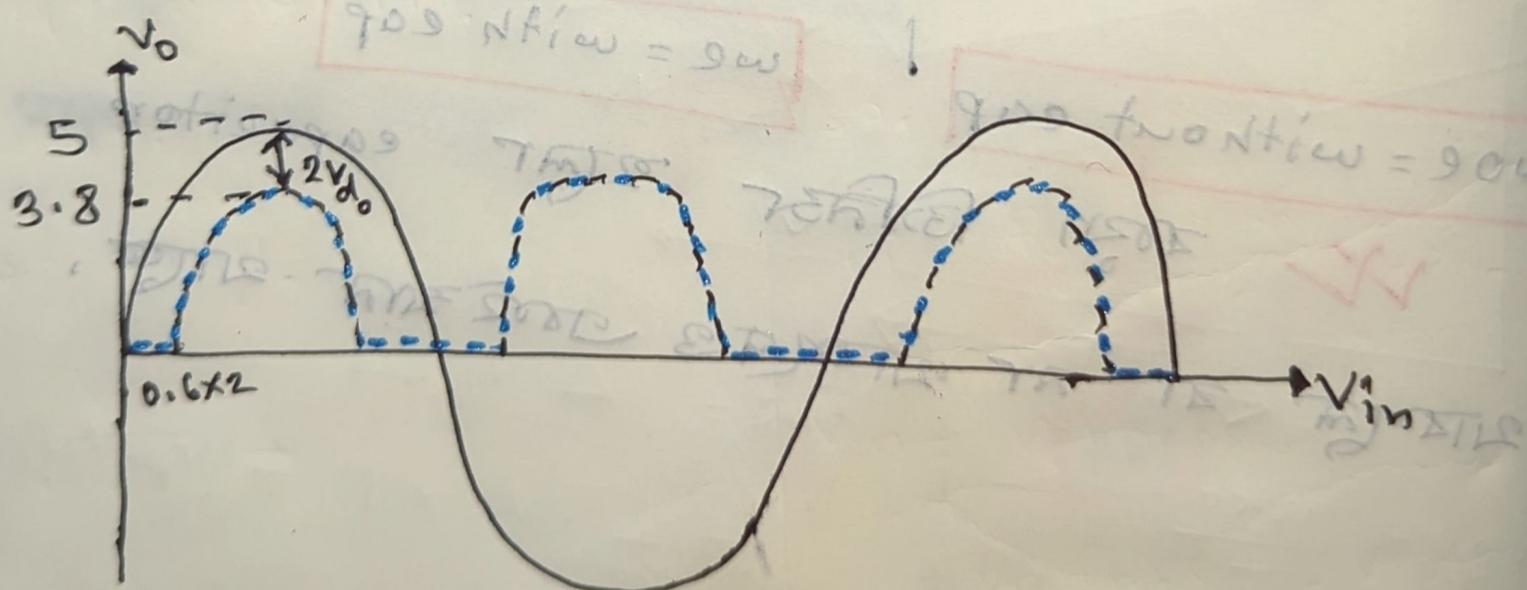

BQ: calculate V_{de} and output frequency, f_o .

Given, $V_i = 5 \sin(200\pi t)$ comparing to

$$V_i = V_m \sin(2\pi f_i t)$$

$$f_i = 200/2 = 100 \text{ Hz}$$

$$f_o = 2 \times 100 = 200 \text{ Hz} \quad [F.W \rightarrow f_o = 2f_i]$$

$$V_{SP.0} = 95V$$


$$V_{de} = \frac{2V_m}{\pi} - 2V_{d0}$$

$$V_{de} = \frac{2 \times 5}{\pi} - 2 \times 0.6$$

$$V_{de} = 9.6V$$

$$V_{de} = 1.583V$$

CQ: Draw V_Te and Label it.

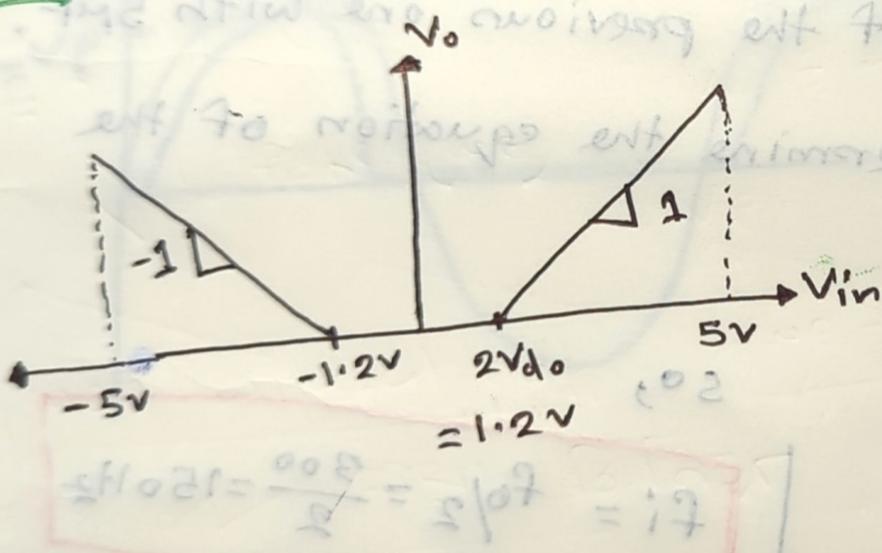

DQ: connect a capacitor with the circuit paralleled and we have two options to choose $5\mu F$ / $1\mu F$. Which one will you choose explain briefly.

when, $5\mu F$,

$$V_{de} = V_p - \frac{1}{2} V_r$$

$$= V_m - 2V_{d0} - \frac{V_p}{2f_R R_E}$$

$$= V_m - 2V_{d0} - \frac{V_m - 2V_{d0}}{2f_R R_E}$$

$$V_p = V_m - 2V_{d0}$$

$$V_r = \frac{V_p}{f_R R_E}$$

$$V_{SP.0} = 95V$$

$$f_R = f_0 = 200\text{Hz} \quad | V_m = 5V$$

$$R = 5k\Omega$$

$$C = 5\mu F \quad 1V$$

$$V_{de} = 5 - 2 \times 0.6 - \frac{5 - 2 \times 0.6}{2 \times 200 \times 5 \times 10^3 \times 5 \times 10^6}$$

$$V_{de} = 3.42 \text{ V}$$

when, $1 \mu\text{F}$

$$V_{de} = 1.5 \text{ V}$$

So, to get the highest V_{de}

we will use $5 \mu\text{F}$

Q: A different waveform fed into F.W. The new V_p is 50% of the previous one with $5 \mu\text{F}$. New $f_0 = 300 \text{ Hz}$. Determine the equation of the input waveform.

Given,

$$f_0 = 300 \text{ Hz}$$

$$V_p = \frac{V_p}{f_0 R_E} / 2$$

$$= \frac{5 - 2 \times 0.6}{2 \times 200 \times 5 \times 10^3 \times 5 \times 10^6}$$

$$V_p = 0.38 \text{ V}$$

$$f_i = f_0 / 2 = \frac{300}{2} = 150 \text{ Hz}$$

$$V_m = V_p + 2V_{de}$$

$$= V_p f_0 R_E + 2V_{de}$$

$$= 0.38 \times 300 \times 5 \times 10^3 \times 5 \times 10^6 + 2 \times 0.6$$

$$V_m = 4.05 \text{ V}$$

$$V_i = 4.05 \sin(300\pi t) \text{ V}$$

2]

$$V_i = 8 \sin(2000\pi t) V, \text{ H.W., } R = 50k\Omega$$

$$V_{do} = 0.8 V$$


Q1: Same as

Q1 A Q

→ asked to do it in F.W.

BQ1: Draw waveforms for input and output voltages.

Label peak values.

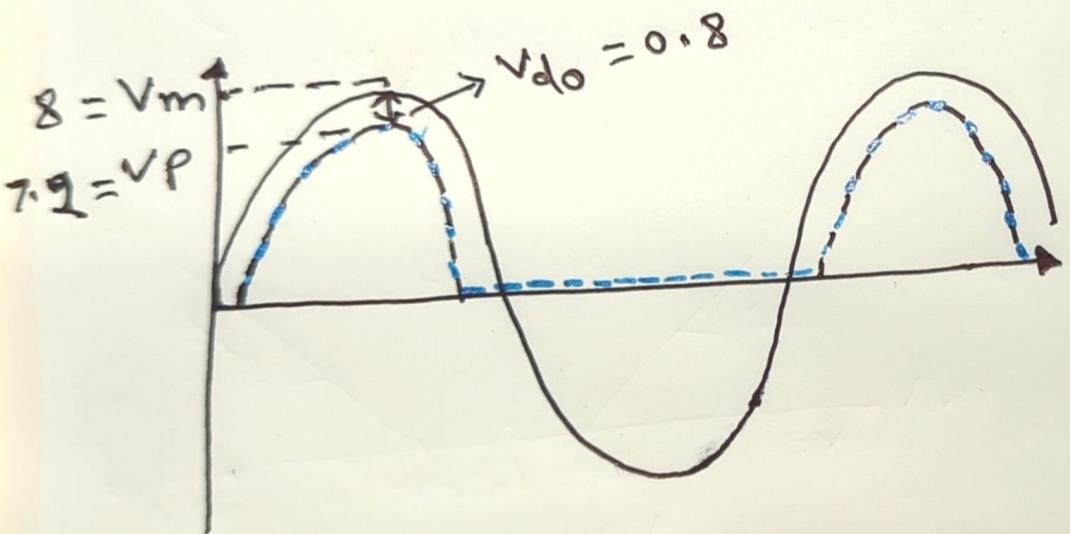

Q2: Find V_{de} .

$$V_{de} = \frac{V_m}{\pi} - \frac{V_{do}}{2}$$

$$V_{de} = \frac{8}{\pi} - \frac{0.8}{2}$$

$$V_{de} = 2.146$$